

Układy cyfrowe i systemy wbudowane

Sprawozdanie z laboratorium

Data	Tytuł zajęć	Uczestnicy
11.10.2017 13:00	Implementacja prostych układów logicznych	Iwo Bujkiewicz (226203) Adrian Wąż (226042)

Zadania


Na zajęciach należało zaprojektować następujące układy logiczne, przeprowadzić symulację ich działania oraz zaprogramować mikroukład CPLD z ich użyciem.

- 1. Dwuwejściowa bramka logiczna
- 2. Układ realizujący zminimalizowaną funkcję logiczną $G(w,x,y,z) = \prod(1,2,4,9,11,12,14)$
- 3. Translator 4-bitowego kodu +3 na kod naturalny binarny

Kolejne etapy realizacji

Bramka logiczna

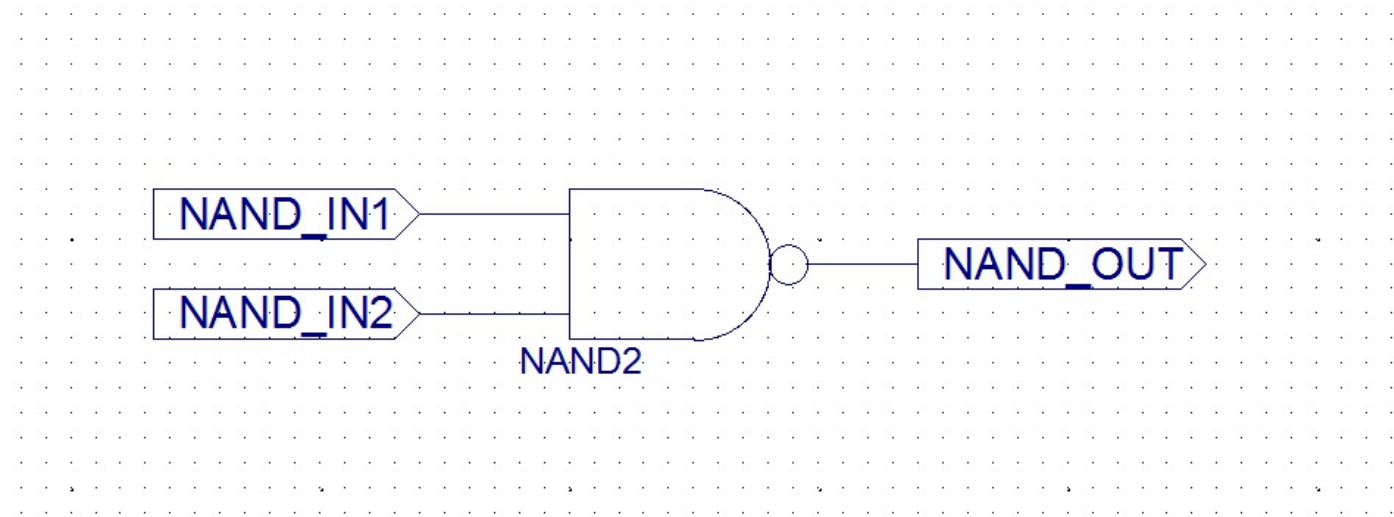Bramka logiczna miała być prostym testem sposobu implementacji układów logicznych w laboratorium. Nie wymagała dodatkowych kroków wstępnych. Do realizacji wybrano bramkę NAND.



Symulacja działania bramki przebiegła pomyślnie.



Mikroukład CPLD zaprogramowany bramką logiczną działał zgodnie z oczekiwaniami. Wejścia i wyjścia wyprowadzono na porty mikroukładu zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa portu	Węzeł
K0	NAND_IN1
K1	NAND_IN2
LED7	NAND_OUT

Funkcja $G(w,x,y,z) = \prod(1,2,4,9,11,12,14)$

Notacja $\prod()$ oznacza definicję maxtermów, tj. kombinacji wejściowych, dla których funkcja daje wartość 0. W tym przypadku przekłada się to na następującą tabelę prawdy.


w x y z	G(w,x,y,z)
0 0 0 0	1
0 0 0 1	0
0 0 1 0	0
0 0 1 1	1
0 1 0 0	0
0 1 0 1	1
0 1 1 0	1
0 1 1 1	1
1 0 0 0	1
1 0 0 1	0
1 0 1 0	1
1 0 1 1	0
1 1 0 0	0
1 1 0 1	1
1 1 1 0	0
1 1 1 1	1

Funkcję G(w,x,y,z) zminimalizowano używając siatki Karnaugh'a.

wx \ yz	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	0	1	1	1
11	0	1	1	0
10	1	0	0	1

Efektom minimalizacji była postać funkcji:
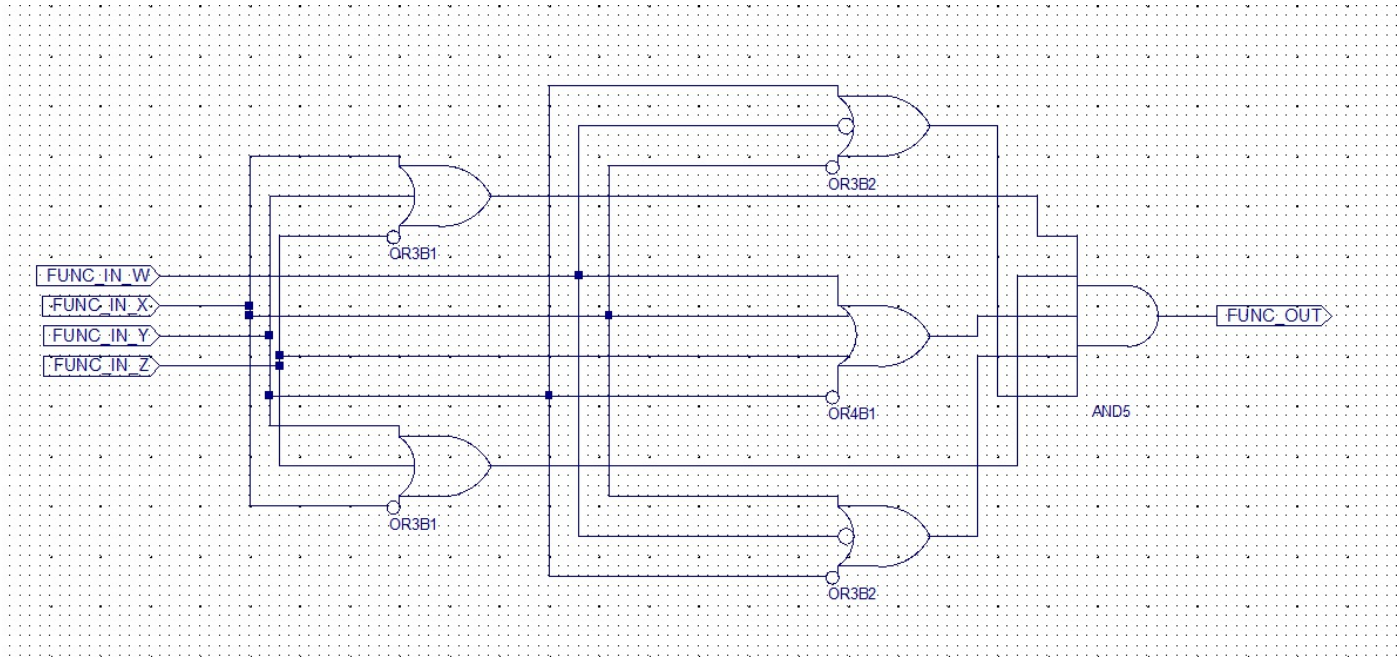
$$G(w,x,y,z) = (x \vee y \vee \neg z) \wedge (w \vee x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y \vee z) \wedge (\neg w \vee x \vee \neg z) \wedge (\neg w \vee \neg x \vee z)$$



Symulacja układu wykazała błędy, ponieważ podczas tworzenia schematu układu do dwóch bramek OR omyłkowo podłączono niewłaściwy sygnał wejściowy (y zamiast z).



Programowanie na mikroukładzie CPLD przebiegło bez zarzutu. Wejścia i wyjścia wyprowadzono na porty mikroukładu zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa portu	Węzeł
K0	FUNC_IN_Z
K1	FUNC_IN_Y
K2	FUNC_IN_X
K3	FUNC_IN_W
LED7	FUNC_OUT

Translator kodu

Translator miał za zadanie konwertować 4-bitowy kod z obciążeniem (+3) na 4-bitowy kod naturalny binarny. Sposób konwersji przedstawia poniższa tabela prawdy, gdzie X jest reprezentacją +3, a Y jest reprezentacją NB.

x3 x2 x1 x0	y3 y2 y1 y0
0 0 0 0	1 1 0 1
0 0 0 1	1 1 1 0
0 0 1 0	1 1 1 1
0 0 1 1	0 0 0 0
0 1 0 0	0 0 0 1
0 1 0 1	0 0 1 0
0 1 1 0	0 0 1 1
0 1 1 1	0 1 0 0
1 0 0 0	0 1 0 1
1 0 0 1	0 1 1 0
1 0 1 0	0 1 1 1
1 0 1 1	1 0 0 0
1 1 0 0	1 0 0 1
1 1 0 1	1 0 1 0
1 1 1 0	1 0 1 1
1 1 1 1	1 1 0 0

Dla każdej z osobna cyfry binarnej reprezentacji Y zminimalizowano funkcję logiczną z pomocą siatki Karnaugh'a.

$x_3x_2 \setminus x_1x_0$	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

$$y_3 = (x_3 \wedge x_2) \vee (\neg x_3 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_1) \vee (\neg x_3 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_0) \vee (x_3 \wedge x_1 \wedge x_0)$$

$x_3x_2 \setminus x_1x_0$	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	1	1	0	1

$$y_2 = (\neg x_2 \wedge \neg x_1) \vee (\neg x_2 \wedge \neg x_0) \vee (x_2 \wedge x_1 \wedge x_0)$$


$x_3x_2 \setminus x_1x_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	1
01	0	1	0	1
11	0	1	0	1
10	0	1	0	1

$$y_1 = x_1 \vee x_0$$


$x_3x_2 \setminus x_1x_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$y_0 = \neg x_0$$

Schemat układu przyjął postać:

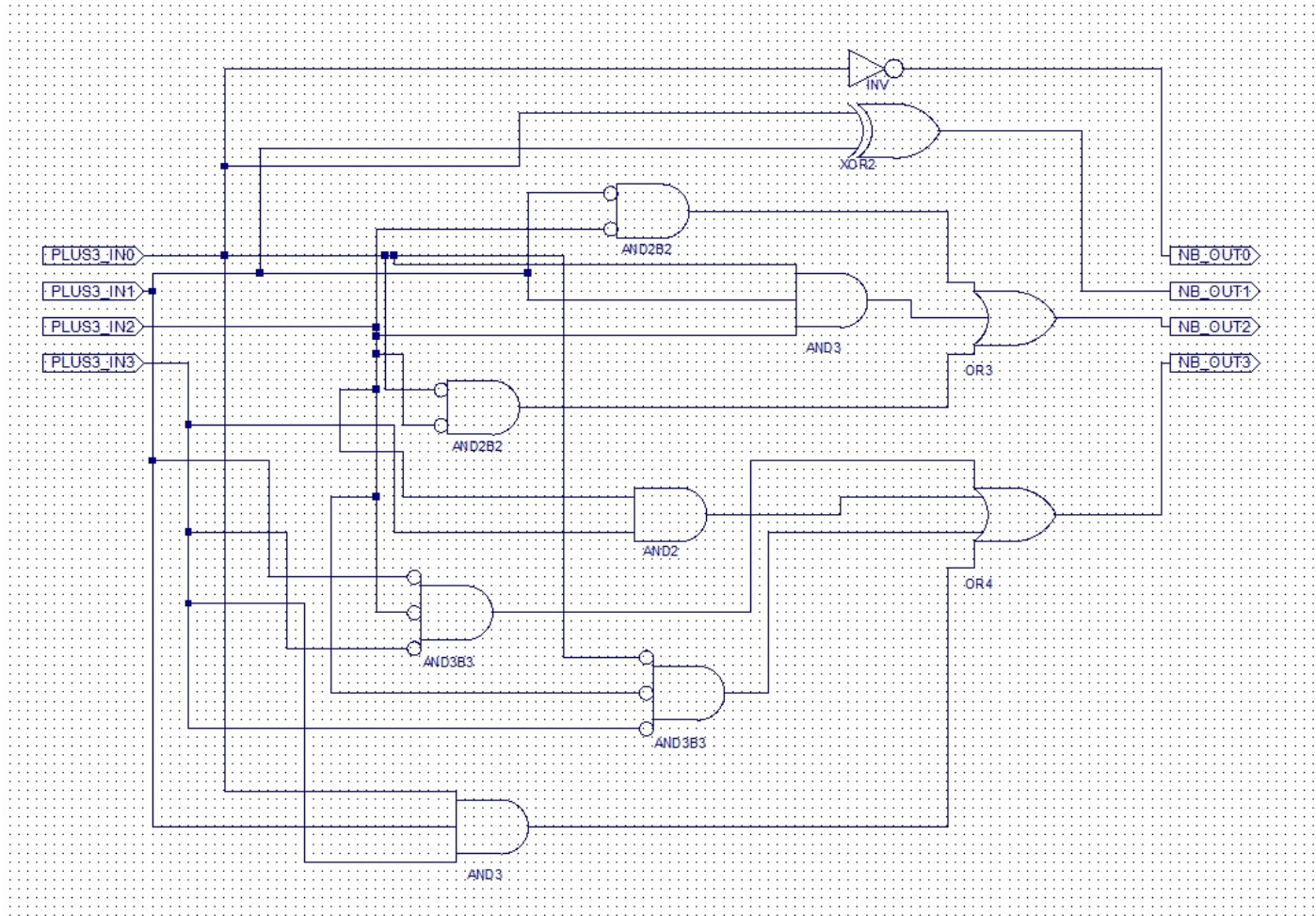

 Symulacja translatora przebiegła pomyślnie.



Programowanie na mikroukładzie CPLD przebiegło bez zarzutu. Wejścia i wyjścia wyprowadzono na porty mikroukładu zgodnie z poniższą tabelą.

Nazwa portu	Węzeł
K0	PLUS3_IN0
K1	PLUS3_IN1
K2	PLUS3_IN2
K3	PLUS3_IN3
LED0	NB_OUT0
LED1	NB_OUT1
LED2	NB_OUT2
LED3	NB_OUT3